
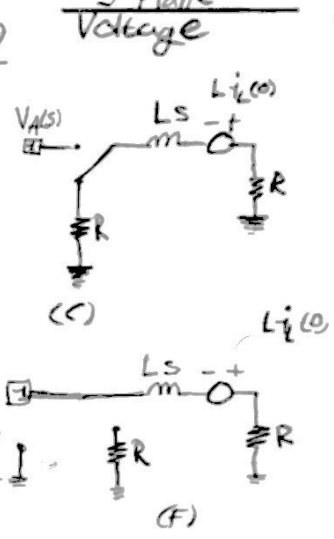
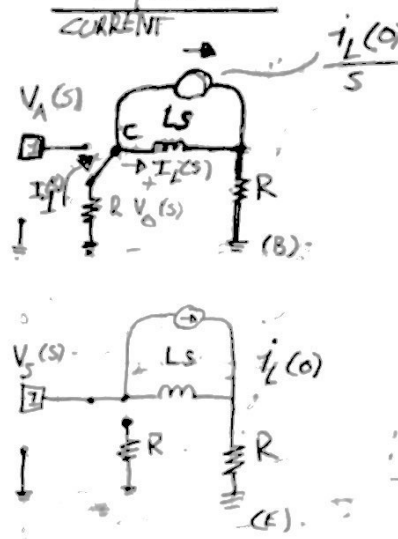


opa 10-19

Tide Domene

"s-plane"

"s-plane"

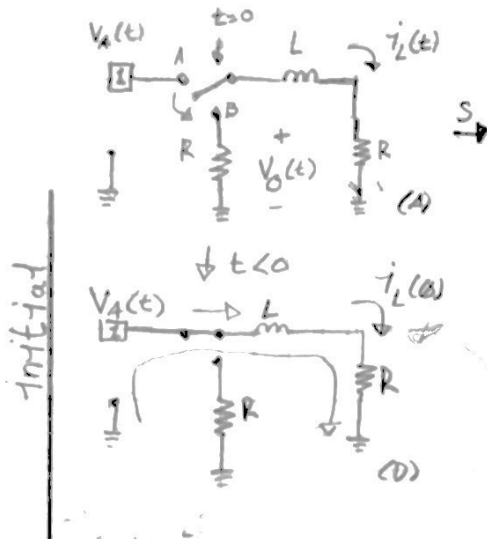

$$V_L(s) = Ls \cdot I_L(s) - L \cdot i_L(0)$$

$$I_L(s) = \frac{1}{Ls} \cdot V_L(s) + \frac{i_L(0)}{s}$$

KVL (C), attention func of s...

$$V_R + V_L - (L \cdot i_L(0)) + V_R = 0$$

$$2V_R + V_L - (L \cdot i_L(0)) = 0$$

$$2V_R + V_L = L \cdot i_L(0)$$

$$2V_R + Ls \cdot I_L = L \cdot i_L(0)$$

$$2(R \cdot I_L) + Ls \cdot I_L = L \cdot i_L(0)$$

$$I_L \cdot (2R + Ls) = L \cdot i_L(0)$$

$$I_L = \frac{L \cdot i_L(0)}{2R + Ls}$$

$$I_L(s) = \frac{L \cdot \frac{V_A}{R}}{2R + Ls} = \frac{V_A \cdot L}{R \cdot (2R + Ls)}$$

$$\frac{V_A \cdot L}{R \cdot (2R + Ls)} = \frac{V_A}{R} \cdot \frac{L}{2R + Ls}$$

$$\frac{V_A \cdot L}{R \cdot (2R + Ls)} = \frac{V_A}{R} \cdot \frac{L}{2R + Ls} = I_L(s)$$

$$V_O(s) = -I_L(s) \cdot R$$

$$= -\frac{V_A}{R} \cdot R = -V_A$$

$$\frac{-V_A}{\frac{2R}{L} + s} \cdot R = \frac{-V_A}{\frac{2R}{L} + s} = V_O(s)$$

$$\mathcal{L}^{-1}\{V_O(s)\} = -V_A \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s + \frac{2R}{L}}\right\}$$

$$\alpha = -\frac{2R}{L}$$

$$-V_A \cdot e^{-\frac{2R}{L}t} u(t) = V_O(t)$$

ILAP

$$\mathcal{L}^{-1}\{I_L(s)\} = \frac{V_A}{R} \cdot \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s + \frac{2R}{L}}\right\} = i_L(t), \alpha = -\frac{2R}{L}$$

$$u(t) \cdot \frac{V_A}{R} \cdot e^{-\frac{2R}{L}t} = i_L(t) = \mathcal{L}^{-1}\{I_L(s)\}$$