

11-34 The circuit in Figure P11-34 is in the steady state with $v_1(t) = 5 \cos 1414.21t$ V. Find $v_{2SS}(t)$. Repeat for $v_1(t) = 5 \cos 1 \text{ kt}$ V. And without doing any calculations, repeat for $v_1(t) = 5$ V.

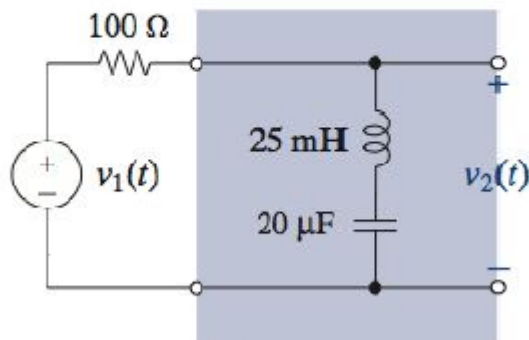


FIGURE P11-34

Resultat:

$$v_{2SS}(t) = 8.91 \cos(1414.21t - 90^\circ) \mu\text{V}$$

og

$$v_{2SS}(t) = 1.2127 \cos(1000t - 76^\circ) \text{ V}$$

og

$$v_{2SS}(t) = 5 \text{ V}$$

11-37 The circuit in Figure P11-37 is in the steady state with $i_1(t) = 10 \cos 50 \text{ kt}$ mA, $R_1 = 100 \Omega$, $R_2 = 400 \Omega$, and $L = 100 \text{ mH}$. Find $i_{2SS}(t)$. Repeat for $i_1(t) = 10 \cos 5 \text{ kt}$ mA. Where is the pole located?

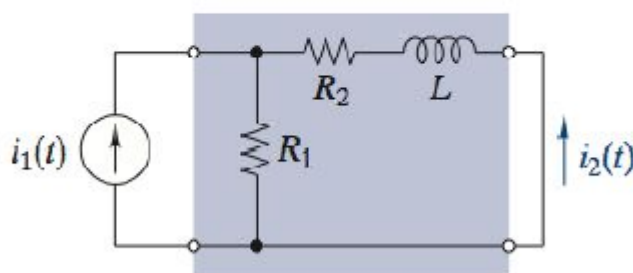


FIGURE P11-37

Resultat:

$$i_{2SS}(t) = 199 \cos(50000t + 95.7^\circ) \mu\text{A}$$

og

$$i_{2SS}(t) = 1.414 \cos(5000t + 135^\circ) \text{ mA}$$

The pole is located at $s = -5000 \text{ rad/s}$.

D Design Exercise 11-23

Design an *RC* circuit to realize the following transfer function

$$T(s) = \frac{200}{s + 1000}$$

Skaler så: $C_1 = 0,5 \mu\text{F}$

Resultat: $R = 2500 \Omega$, & $C_2 = 2 \mu\text{F}$

Hvor udgangsspændingen er over C_2

11-70 D Design a *passive* circuit to realize the transfer function below using only resistors, capacitors, and inductors. Scale the circuit so that all inductors are 50 mH or less.

$$T_V(s) = \frac{s^2}{(s + 2000)^2}$$

Resultat:

Et kredsløb bestående af en modstand, en kondensator og en spole i serie, hvor man tager udgangsspændingen over spolen.

$R = 200 \Omega$ $C = 5 \mu\text{F}$ $L = 50 \text{ mH}$